

# Relatório 8 - Multiplicador de 64 bits

Patrik Loff Peres (20103830)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica (DEEL)

## I. INTRODUÇÃO

Neste laboratório foi projetado um circuito com estrutura *datapath* e controle que calcula o resultado **M** (128 bits) da multiplicação de dois números **A** (64 bits) e **B** (64 bits), utilizando a estratégia de soma e deslocamento<sup>1</sup>. O circuito tem uma entrada **go** (1 bit) que quando ativada indica o começo da operação, um **reset** (1 bit) e uma saída **idle** (1 bit) que deve ser ativa quando a operação estiver completa.

## II. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Inicialmente foi projetado o controle e *datapath* do circuito de acordo com as especificações e referência, com algumas alterações no proposto, principalmente na maquina de estados, mas mantendo a mesma lógica para realizar a operação de multiplicação. O diagrama da figura 1 mostra uma visão mais abrangente do circuito e os diagramas das figura 2 e 3 mostram mais detalhadamente o controle e *datapath*, respectivamente.

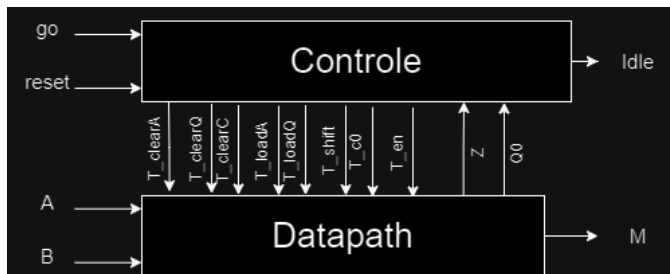


Fig. 1: Diagrama do Topo

Com os diagramas prontos foi implementado os códigos VHDL dos componentes necessários, são eles: Contador, Registrador de 64 bits com shift, Flip-Flop tipo D e Somador, além dos blocos de *datapath*, controle e o código topo, juntando os dois. Também, foi feito o *testbench* para simulação. Todos os VHDL estão no final do documento.

O Controle recebe os sinais de entrada **go** e **reset** e tem como saída oito sinais de controle para o *datapath* e uma saída de controle **idle**, e é composto por uma maquina de estados, que possui 6 possíveis estados: start, M0, MQ0, MQ10, MQ11 e Idle.

No estado start o circuito reseta e espera o sinal **go** para passar para o próximo estado, M0. No estado M0 o circuito avalia o valor de Q0, um sinal de status que indica se deve ser feita soma e deslocamento a direita (estados MQ10 e MQ11) ou somente o deslocamento a direita (estado MQ0). No estado

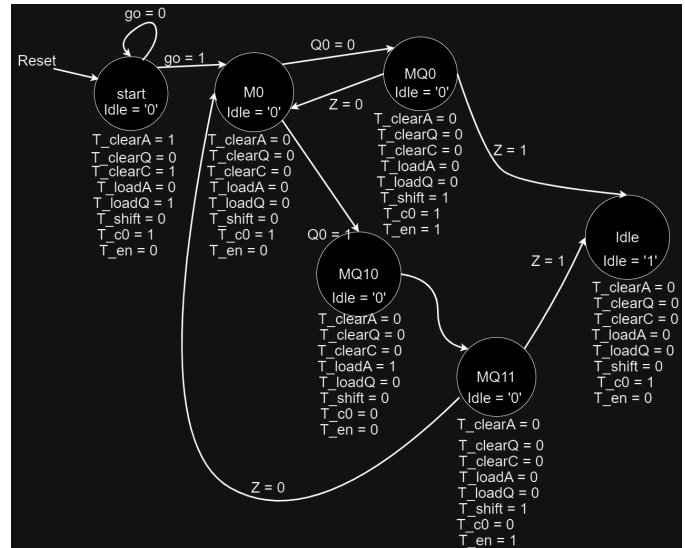


Fig. 2: Diagrama do Controle

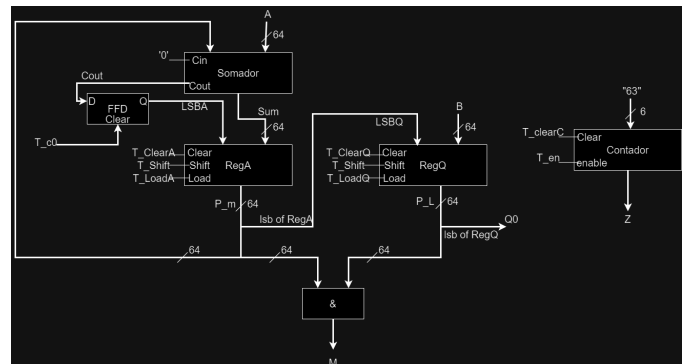


Fig. 3: Diagrama do Datapath

MQ10 é feita a soma do que está registrado em RegA com a entrada **A** e carregado no registrador, no estado MQ11 é feito o deslocamento a direita com a entrada serial de RegA sendo o **Cout** do somador. No estado MQ0 é feito o deslocamento a direita com a entrada serial de RegA sendo zero. Por fim, quando o sinal de *status* **Z** for 1, indicando que o contador chegou ao fim, o circuito passa para o estado Idle, em que ele mantém a resposta na saída e o sinal de controle **Idle** igual a um. O circuito possui **reset** que pode ser ativado em qualquer etapa de funcionamento.

O *datapath* recebe as entradas **A** e **B** e os sinais vindo do controle, e tem como saída dois sinais de *status* **Q0** que indica qual deve ser a operação realizada e **Z** que indica que a multiplicação foi realizada e uma saída de dados **M**.

O somador soma o valor da entrada **A** com o valor ar-

<sup>1</sup>D. Capson, "An example of ASM design: A binary multiplier", McMaster University

mazenado no registrador RegA, tendo como saída o resultado da soma (64 bits) e o Cout (1 bit).

O Flip-Flop tipo D é necessário para determinar se o bit serial que entra em RegA é zero ou o Cout.

Os registradores recebem sinais de load, shift e clear, além da entrada e da entrada serial. Quando acionado o sinal de shift o Registrador desloca o valor registrado 1 bit a direita e insere o valor da entrada serial a esquerda. A saída dos registradores são concatenadas para gerar a saída da multiplicação **M**.

O contador recebe o valor 63 na entrada e subtrai 1 a cada ciclo de relógio em que enable estiver ativado. O sinal clear faz o valor registrado internamente do registrador receba o valor de entrada, que é sempre 63. O sinal de enable é necessário pois um ciclo da operação de soma e shift demora mais que um ciclo de relógio.

Para o circuito funcionar é necessário manter a entrada **A** estável durante o cálculo e a saída **M** só fica estável enquanto o multiplicador não estiver fazendo cálculos, poderiam ser adicionados registradores na entrada e saída para tornar o circuito mais versátil.

### III. SIMULAÇÃO Zero-Delay

Para verificar o funcionamento adequado do circuito foi realizada um simulação com atraso zero (figura 4).

 


Fig. 4: Simulação Atraso Zero

Como é possível notar, o circuito pode ser resetado no meio do calculo, e o resultado está correto.

### IV. SÍNTESE LÓGICA

Com isso, foi realizada a síntese lógica do circuito, que resultou em 540 *standard cells*, cujo informações de área e *timing* estão nas figuras 5 e 6 respectivamente. Destaca-se nesses dados, a área total ocupada de  $11859,723\mu m^2$  e atraso critico de  $10335ps$ , sendo ele o caminho de *carry-in* e *carry-out* do somador.

=====					
Generated by:		Genus(TM) Synthesis Solution 21.17-s066_1			
Generated on:		Jul 06 2024 03:37:57 pm			
Module:		topo			
Technology libraries:		PnomV180T025 STD_CELL_7RF			
		physical_cells			
Operating conditions:		_nominal_			
Interconnect mode:		global			
Area mode:		physical library			
=====					
Instance	Module	Cell Count	Cell Area	Net Area	Total Area
-----					
topo		540	22853.914	11631.347	34485.260
u_Control	controle	17	466.637	205.371	672.008
u_Datapath	datapath	523	22387.277	6913.140	29300.417
Counter	contador	26	745.114	339.242	1084.356
RegA	reg_64	134	6389.914	1617.106	8007.019
RegQ	reg_64_1	132	6337.229	1284.202	7621.431
flipflop	FFD	2	75.264	0.000	75.264
sum1	somador	229	8839.757	3019.967	11859.723

Fig. 5: Informações sobre área ocupada

add_29_19_g1524_6260/COUT	ADDF_E	1	19.8	109	+152	9189	R
add_29_19_g1523_5107/CIN	ADDF_E	1	19.8	109	+0	9189	
add_29_19_g1523_5107/COUT	ADDF_E	1	19.8	109	+152	9262	R
add_29_19_g1522_2398/CIN					+0	9262	
add_29_19_g1522_2398/COUT	ADDF_E	1	19.8	109	+152	9414	R
add_29_19_g1521_5477/CIN					+0	9414	
add_29_19_g1521_5477/COUT	ADDF_E	1	19.8	109	+152	9566	R
add_29_19_g1520_6417/CIN					+0	9566	
add_29_19_g1520_6417/COUT	ADDF_E	1	19.8	109	+152	9718	R
add_29_19_g1519_7410/CIN					+0	9718	
add_29_19_g1519_7410/COUT	ADDF_E	1	18.5	104	+150	9868	R
add_29_19_g1518_1666/B					+0	9868	
add_29_19_g1518_1666/Z	XOR2_C	2	28.2	232	+120	9987	R
inc_add_29_31_g981_6783/B					+0	9987	
inc_add_29_31_g981_6783/Z	XNOR2_C	1	18.1	166	+147	10134	R
sum1/S[63]							
RegA/D[63]							
g3244_8428/C1					+0	10134	
g3244_8428/Z	A0222_E	1	13.5	112	+148	10282	R
aux_reg[63]/D	DFF_E				+0	10282	
aux_reg[63]/CLK	setup				0	+53	10335
(clock clk)	capture						12000
-----							
Cost Group : 'clk' (path_group 'clk')							
Timing slack : 1665ps							
Start-point : u_Datapath/RegA/aux_reg[0]/CLK							
End-point : u_Datapath/RegA/aux_reg[63]/D							

Fig. 6: Informações sobre timing

### V. SIMULAÇÃO ATRASO UNITÁRIO

Em seguida foi realizada a simulação de atraso unitário para verificar que o circuito funciona adequadamente mesmo se entradas e saídas não mudarem instantaneamente após cada transição. O resultado encontra-se na figura 7.

 


Fig. 7: Simulação com atraso unitário

O circuito funciona como esperado e tem como saída o resultado correto da operação

### VI. SÍNTESE FÍSICA

Com a simulação de atraso unitário concluída, foi realizada a síntese física do circuito, que resultou no leiaute da figura 8. O leiaute passou nas verificações DRC e *Process Antenna* como mostram as figura 9 e 10.

 


Fig. 8: Leiaute

### VII. SIMULAÇÃO COM ATRASO PRECISO

Com todas as informações do circuito é possível fazer uma simulação considerando o atraso mais próximo do real para o circuito sintetizado, considerando os atrasos das portas e do roteamento. A figura 11 mostra que o circuito continua funcionando como especificado.

```

*** Starting Verify DRC (MEM: 2035.7) ***
VERIFY DRC ..... Starting Verification
VERIFY DRC ..... Initializing
VERIFY DRC ..... Deleting Existing Violations
VERIFY DRC ..... Creating Sub-Areas
VERIFY DRC ..... Using new threading
VERIFY DRC ..... Sub-Area: {0.000 0.000 137.280 140.000} 1 of 2
VERIFY DRC ..... Sub-Area : 1 complete 0 Viols.
VERIFY DRC ..... Sub-Area: {137.280 0.000 268.240 140.000} 2 of 2
VERIFY DRC ..... Sub-Area : 2 complete 0 Viols.

Verification Complete : 0 Viols.

*** End Verify DRC (CPU: 0:00:00.1 ELAPSED TIME: 0.00 MEM: 264.1M) ***

```

Fig. 9: Verificação DRC

```

***** START VERIFY ANTENNA *****
Report File: topo.antenna.rpt
LEF Macro File: topo.antenna.lef
Verification Complete: 0 Violations
***** DONE VERIFY ANTENNA *****
(CPU Time: 0:00:00.1 MEM: 0.000M)

```

Fig. 10: Simulação com atraso unitário

 


Fig. 11: Simulação com atraso preciso

Considerando os resultados obtemos a FoM = Área ocupada / frequência do relógio, portanto:

$$FoM = \frac{11859,723\mu m^2}{83,33MHz} = 142,32\mu m^2/MHz \quad (1)$$

## Topo

```

--
-- -----
-- Arquivo Topo (controle + datapath)
-- -----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

entity topo is

port( reset, go,clk: in std_logic;
      A,B: in std_logic_vector(63 downto 0);
      M: out std_logic_vector(127 downto 0);
      idle: out std_logic
);

end topo;

--
-- -----

architecture behavior of topo is
signal T_clearA,T_clearQ,T_clearC,T_loadA,
      T_loadQ,T_shift,T_c0,T_en,z,Q0: std_logic;

component datapath is
port( A: in
      std_logic_vector(63 downto 0);
      B: in std_logic_vector(63
      downto 0);
      T_clearA,T_shift,T_loadA,T_c0,T_clearQ,
      T_loadQ,T_clearC,T_en,clk: in std_logic
      ;
      Q0, Z: out std_logic;
      M: out std_logic_vector(127
      downto 0)
);
end component;
component controle is
port( T_clearA,T_shift, T_loadA,T_clearQ,
      T_loadQ, T_c0, T_clearC, T_en,T_Idle: out
      std_logic;
      go, Q0, Z,rst,clk: in
      std_logic
);
end component;
begin
u_Datapath: datapath port map (A,B,T_clearA,
      T_shift,T_loadA,T_c0,T_clearQ,T_loadQ,
      T_clearC,T_en,clk,Q0,Z,M);
u_Control: controle port map (T_clearA,
      T_shift,T_loadA,T_clearQ,T_loadQ,T_c0,
      T_clearC,T_en,Idle,go,Q0,Z,reset,clk);

end behavior;

```

## Controle

-- Controle

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

entity controle is
port( T_clearA,T_shift, T_loadA,T_clearQ,
      T_loadQ, T_c0, T_clearC, T_en,T_Idle: out
      std_logic;
      go, Q0, Z,rst,clk: in
      std_logic
);
end controle;
```

architecture behavior of controle is

```
type STATES is (start, M0, MQ0, MQ10, MQ11,
  Idle);
signal EA, PE: STATES;
```

```
begin
P1: process(clk, rst)
begin
  if rst= '1' then
    EA <= start;
  elsif clk'event and clk= '1' then
    EA <= PE;
  end if;
end process;
```

```
P2: process(EA,go,Z,Q0)
begin
  case EA is
    when start =>
      T_clearA <= '1';
      T_shift <= '0';
      T_loadA <= '0';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '1';
      T_c0 <= '1';
      T_clearC <= '1';
      T_en <= '0';
      T_idle <= '0';
      if(go = '0') then
        PE <= start;
```

```
      else
        PE <= M0;
      end if;
    when M0 =>
      T_clearA <= '0';
      T_shift <= '0';
      T_loadA <= '0';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '0';
      T_c0 <= '1';
      T_clearC <= '0';
      T_en <= '0';
      T_idle <= '0';
      if(Q0 = '0') then
        PE <= MQ0;
      else
        PE <= MQ10;
      end if;
    when MQ0 =>
      T_clearA <= '0';
      T_shift <= '1';
      T_loadA <= '0';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '0';
      T_c0 <= '1';
      T_clearC <= '0';
      T_en <= '1';
      T_idle <= '0';
      if(Z = '0') then
        PE <= M0;
      else
        PE <= Idle;
      end if;
    when MQ10 =>
      T_clearA <= '0';
      T_shift <= '0';
      T_loadA <= '1';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '0';
      T_c0 <= '0';
      T_clearC <= '0';
      T_en <= '0';
      T_idle <= '0';
      PE <= MQ11;
    when MQ11 =>
      T_clearA <= '0';
      T_shift <= '1';
      T_loadA <= '0';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '0';
      T_c0 <= '0';
      T_clearC <= '0';
      T_en <= '1';
      T_idle <= '0';
      if(Z = '0') then
        PE <= M0;
      else
        PE <= Idle;
      end if;
    when Idle =>
      T_clearA <= '0';
      T_shift <= '0';
      T_loadA <= '0';
      T_clearQ <= '0';
      T_loadQ <= '0';
      T_c0 <= '1';
      T_clearC <= '0';
```

```

        T_en <= '0';
        T_idle <= '1';
        PE <= Idle;

```

```

    end case;
end process;

```

```

end behavior;

```

## Datapath

```

--
-- -----
-- Datapath
-- -----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

entity datapath is

port ( A:                in std_logic_vector
      (63 downto 0);
      B:                in std_logic_vector(63
      downto 0);
      T_clearA,T_shift,T_loadA,T_c0,T_clearQ,
      T_loadQ,T_clearC,T_en,clk: in std_logic
      ;
      Q0, Z:            out std_logic;
      M:                out std_logic_vector(127
      downto 0)
    );
end datapath;

--
-- -----

architecture behavior of datapath is
signal LSBA,LSBQ,cout: std_logic;
signal P_M,P_L,sum: std_logic_vector(63 downto
0);
--signal RA,RQ: std_logic_vector(64 downto 0);
component somador is
port(   A: in std_logic_vector(63 downto 0);
      B: in std_logic_vector(63 downto 0);
      cin: in std_logic;
      S: out std_logic_vector(63 downto 0);
      cout: out std_logic);
end component;
component reg_64 is
port(   D: in std_logic_vector(63 downto
0);
      LSI: in std_logic;

```

```

      clk,clear,load,shift: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(63 downto 0)
    );
end component;
component contador is
port(   clk: in std_logic;
      clear,enable: in std_logic;
      A: in std_logic_vector(5 downto 0);
      Z: out std_logic);
end component;
component FFD is
port(   clk,clear: in std_logic;
      D: in std_logic;
      Q: out std_logic);
end component;
begin

```

```

RegA: reg_64 port map (sum,LSBA, clk, T_clearA
, T_loadA,T_shift,P_M);
RegQ: reg_64 port map (B, LSBQ, clk, T_clearQ,
T_loadQ,T_shift, P_L);
Counter: contador port map (clk,T_clearC,T_en,
"111111",Z);
sum1: somador port map (A, P_M, '0',sum,cout);
flipflop: FFD port map (clk, T_c0, cout, LSBA)
;
M <= P_M & P_L;
Q0 <= P_L(0);
LSBQ <= P_M(0);

```

```

end behavior;

```

## Somador

```

--
-- -----
-- somador de 64 bits com carry in/out
--
-- -----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

```

```

entity somador is

port ( A: in std_logic_vector(63 downto 0);
      B: in std_logic_vector(63 downto 0);
      cin: in std_logic;
      S: out std_logic_vector(63 downto 0);
      cout: out std_logic
    );
end somador;

```

```

--
-- -----
architecture behavior of somador is
signal aux,cin_extended: std_logic_vector(64
    downto 0);
begin
cin_extended <= (others => '0');
cin_extended(0) <= cin;
aux <= unsigned(A)+unsigned(B)+ unsigned(
    cin_extended);
S <= std_logic_vector(aux(63 downto 0));
cout <= aux(64);

end behavior;
--
-- -----

```

### Reg-64bits com shift

```

--
-- -----
-- Registrador de 8 bits com reset assincrono,
-- enable e shift right
--
-- -----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

entity reg_64 is
port( D:      in std_logic_vector(63 downto 0)
    ;
    LSI:      in std_logic;
    clk,clear,load,shift: in std_logic;
    Q:        out std_logic_vector(63 downto 0)
);
end reg_64;

--
-- -----

architecture behavior of reg_64 is
signal aux: std_logic_vector(63 downto 0);
begin
P1:process(clk,clear,load,shift)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if clear = '1' then
aux <= (others => '0');
elsif load = '1' then
aux <= D ;
elsif shift = '1' then
aux <= LSI & aux(63 downto 1);
end if;

```

```

end if;
end process;
Q <= aux;

end behavior;
--
-- -----

```

### Contador

```

--
-- -----
-- Contador sincrono com clear e enable
--
-- -----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

```

```

entity contador is
port( clk:      in std_logic;
    clear,enable: in std_logic;
    A:      in std_logic_vector(5 downto 0);
    Z:      out std_logic
);
end contador;

```

```

architecture arq_contador of contador is
--type STATES is (E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,
    E9);
--signal EA, PE: STATES;
--signal aux: std_logic_vector(5 downto 0):=
    "000000";
signal aux_unsigned: unsigned(5 downto 0);
begin
P1: process(clk, clear,enable,A)
begin
if clk'event and clk= '1' then
if clear= '1' then
aux_unsigned <= unsigned(A);

elsif enable = '1'then
--aux_unsigned <= unsigned(aux) - 1;
--aux <= std_logic_vector(aux_unsigned
    );
aux_unsigned <= aux_unsigned -1;
end if;
end if;
end process;

Z <= '1' when std_logic_vector(aux_unsigned)
    = "000000" else

```

```

'0';

--P2: process(aux_unsigned)
-- begin
--   if std_logic_vector(aux_unsigned) =
--     "000000" then
--     Z <= '1';
--   else
--     Z <= '0';
--   end if;
-- end process;
end arq_contador;

```

## Comparador Flip-Flip D

```

--
-- -----

-- Flip-Flop D
--
-- -----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use work.all;

--
-- -----

entity FFD is
port( clk,clear:  in std_logic;
      D:         in std_logic;
      Q:         out std_logic
);
end FFD;

--
-- -----

architecture behavior of FFD is
begin
P1: process(clk, clear,D)
begin
  if clear= '1' then
    Q<= '0';
  elsif clk'event and clk= '1' then
    Q <= D;
  end if;
end process;
end behavior;

```