

Relatório 8 - Exercício de aplicação

Patrik Loff Peres (20103830)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica (DEEL)

I. INTRODUÇÃO

Neste laboratório foi projetado um circuito com estrutura *datapath* e controle que calcula o resultado **R** (16 bits) da multiplicação de dois números **A** (8 bits) e **B** (8 bits), utilizando a estratégia de somas sucessivas. O circuito tem uma entrada **start** (1 bit) que quando ativada indica o começo da operação e uma saída **busy** (1 bit) que deve ser ativa apenas enquanto o circuito estiver ocupado calculando.

II. VHDL

Inicialmente foi implementado os código VHDL dos componentes necessários, são eles: Comparador, Contador, Registrador de 8 e 16 bits e Somador, além dos blocos de *datapath*, controle e o código topo, juntando os dois. Também, foi feito o *testbench* para simulação. Todos os VHDL estão no final do documento. O diagrama que resume a organização do circuito está na figura 1.

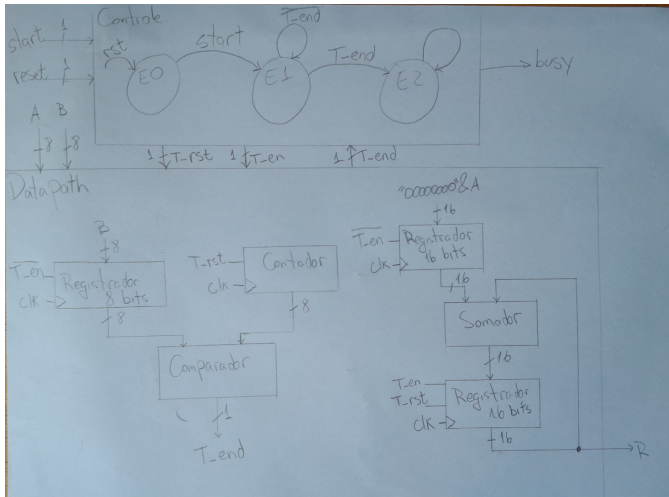


Fig. 1: Diagrama do Circuito

O Controle recebe os sinais de entrada **start** e **reset** e tem como saída dois sinais de controle para o *datapath* e uma saída de controle **busy**, e é composto por uma máquina de estados, que possui 3 possíveis estados: E0, E1 e E2. A tabela de transição de estados abaixo descreve o funcionamento do controle. O circuito possui *reset* que pode ser ativado em qualquer etapa de funcionamento. O circuito fica parado no estado E2 quando termina o calculo até que o **Reset** seja ativado.

Estado	Start	Reset	T_rst	T_en	T_end	Prox
E0	0	X	1	0	X	E0
E0	1	0	1	0	X	E1
E1	X	0	0	1	0	E1
E1	X	0	0	1	1	E2
E2	X	0	0	0	X	E2
E2	X	1	0	0	X	E0

TABLE I: Tabela de Transição de Estados

O *datapath* recebe as entradas **A** e **B** e os sinais vindo do controle, e tem como saída um sinal de *status* **T_end** que indica que a soma foi finalizada e o resultado **R**.

A entradas **A** e **B** são salvas em registradores, não sendo necessário mantê-las na entrada enquanto o calculo está sendo realizado. Uma ressalva para o registrador da entrada **A** tem que ser adequada à entrada do somador, que é de 16 bits, então é feita uma concatenação de oito zeros a esquerda antes de salvar a entrada no registrador. Os registradores recebem o sinal de controle de *enable* negados, para travar a atualização do registrador enquanto o calculo está sendo realizado.

O contador soma um a saída a cada sinal de *clock* e começa a contagem com um (quando reseta, seu valor de saída é atualizado para "00000001") por conta do sincronismo entre a soma do contador e a soma do operador, para garantir que o resultado seja correto.

O comparador recebe **B** e a saída do contador e atualiza a saída **T_end** para '1' quando o valor do contador é maior ou igual a **B**.

O somador soma o valor da entrada **A** com o valor armazenado no registrador de saída. Quando o calculo acaba, o resultado fica disponível até que o circuito seja resetado.

III. SIMULAÇÃO Zero-Delay

Para verificar o funcionamento adequado do circuito foi realizada um simulação com atraso zero (figura 2).

 


Fig. 2: Simulação Atraso Zero

Como é possível notar, o circuito pode ser resetado no meio do calculo, e o valor das entradas **A** e **B** variar depois que a multiplicação começa a ser feita não importa para o resultado.

IV. SÍNTESE LÓGICA

Com isso, foi realizada a síntese lógica do circuito, que resultou em 149 *standard cells*, cujo informações de área e

timing estão nas figuras 3 e 4 respectivamente. Destaca-se nesses dados, a área total ocupada de $8470,452\mu m^2$ e atraso crítico de $2673ps$.

```

legacy_genus:/> report area
=====
Generated by:      Genus(TM) Synthesis Solution 21.17-s066_1
Generated on:      Jun 22 2024 07:15:47 pm
Module:           topo
Technology libraries: PnomV180T025_STD_CELL_7RF
                  physical_cells
Operating conditions: nominal_
Interconnect mode: global
Area mode:        physical_library
=====
Instance Module  Cell Count  Cell Area  Net Area  Total Area
-----
topo              149      6036.173  2434.279  8470.452
legacy_genus:/>

```

Fig. 3: Informações sobre área ocupada

```

g2131_1881/Z      NAND2_F      3 47.2 122 +79 1940 F
g2127_7098/A      NOR2_E      2 33.9 169 +108 2047 R
g2127_7098/Z      NOR2_E      2 33.9 169 +108 2047 R
g2123_2802/A      NAND2_F      3 48.7 125 +81 2128 F
g2123_2802/Z      NAND2_F      3 48.7 125 +81 2128 F
g2122/A          INVERT_F      1 21.6 95 +74 2202 R
g2118_5526/A      NAND2_F      1 20.4 82 +48 2250 F
g2118_5526/Z      NAND2_F      1 20.4 82 +48 2250 F
g2114_6260/B      XNOR2_C      1 15.1 164 +73 2323 R
g2114_6260/Z      XNOR2_C      1 15.1 164 +73 2323 R
g2109_2398/D1     MUX21_D      1 13.7 123 +119 2442 R
u_Datapath_Regsum_Q_reg[15]/D <<< DFFR_E      0 +231 2673 R
u_Datapath_Regsum_Q_reg[15]/CLK setup      0 +231 2673 R
(clock clk)      capture      10000 R
-----
Cost Group      : 'clk' (path_group 'clk')
Timing slack    : 7327ps
Start-point     : u_Datapath_Regsum_Q_reg[0]/CLK
End-point       : u_Datapath_Regsum_Q_reg[15]/D
legacy_genus:/>

```

Fig. 4: Informações sobre timing

V. SIMULAÇÃO ATRASO UNITÁRIO

Em seguida foi realizada a simulação de atraso unitário para verificar que o circuito funciona adequadamente mesmo se entradas e saídas não mudarem instantaneamente após cada transição. O resultado encontra-se na figura 5.

 


Fig. 5: Simulação com atraso unitário

O circuito funciona como esperado na maior parte da operação, as no final do cálculo, quando ele esta com o resultado na saída a alguns ciclos, sem que nenhum sinal de entrada mude, ele reseta a saída. Não foi identificado a origem do erro. O bug está destacado na figura 6

 


Fig. 6: Simulação com atraso unitário, destaque

VI. SÍNTESE FÍSICA

Com a simulação de atraso unitário concluída, foi realizada a síntese física do circuito, que resultou no leiaute da figura 7. O leiaute passou nas verificações DRC e *Process Antenna* como mostram as figura 8 e 9.

 


Fig. 7: Leiaute

```

*** Starting Verify DRC (MEM: 1993.8) ***
VERIFY DRC ..... Starting Verification
VERIFY DRC ..... Initializing
VERIFY DRC ..... Deleting Existing Violations
VERIFY DRC ..... Creating Sub-Areas
VERIFY DRC ..... Using new threading
VERIFY DRC ..... Sub-Area: {0.000 0.000 155.120 72.800} 1 of 1
VERIFY DRC ..... Sub-Area: 1 complete 0 Viols.

Verification Complete : 0 Viols.

*** End Verify DRC (CPU: 0:00:00.0 ELAPSED TIME: 0.00 MEM: 256.1M) ***
innovus 8>

```

Fig. 8: Verificação DRC

```

innovus 8>
***** START VERIFY ANTENNA *****
Report File: topo.antenna.rpt
LEF Macro File: topo.antenna.lef
Verification Complete: 0 Violations
***** DONE VERIFY ANTENNA *****
(CPU Time: 0:00:00.0 MEM: 0.000M)
innovus 8>

```

Fig. 9: Simulação com atraso unitário

VII. SIMULAÇÃO COM ATRASO PRECISO

Com todas as informações do circuito é possível fazer uma simulação considerando o atraso mais próximo do real para o circuito sintetizado, considerando os atrasos das portas e do roteamento. A figura 10 mostra que o circuito continua funcionando como especificado, tendo um atraso um pouco maior que o unitário apos o sinal de *clock*, e algum ruído nas transições por alguns fentosegundos e depois estabiliza resultado correto.

Considerando os resultados obtemos a $FoM = \text{Área ocupada} / \text{frequência do relógio}$, portanto:

$$FoM = \frac{8470,452\mu m^2}{100MHz} = 84704,52\mu m^2 / MHz \quad (1)$$

 


Fig. 10: Simulação com atraso preciso

Topo

```
--
--
-- Arquivo Topo (controle + datapath)
--
--
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;

--
--
entity topo is
port( rst, start,clk: in std_logic;
      A,B:      in std_logic_vector(7 downto 0);
      R:      out std_logic_vector(15 downto 0);
      busy:   out std_logic
);
end topo;

--
--
architecture behavior of topo is
signal S_rst,S_en,S_end: std_logic;

component datapath is
port(  A:      in std_logic_vector(7 downto 0);
      B:      in std_logic_vector(7 downto 0);
      T_rst,T_en,clk: in std_logic;
      T_end:   out std_logic;
      R:      out std_logic_vector(15 downto 0)
);
end component;
component controle is
port( T_rst,T_en,busy: out std_logic;
      T_end, rst, start,clk: in std_logic
);
end component;
begin
u_Datapath: datapath port map (A,B,S_rst,S_en,
                             clk,S_end,R);
u_Control: controle port map (S_rst, S_en,
                             busy, S_end, rst, start,clk);
end behavior;
--
```

Controle

```
--
--
-- Controle
--
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;

--
--
entity controle is
port( T_rst,T_en,busy: out std_logic;
      T_end, rst, start,clk: in std_logic
);
end controle;

--
--
architecture behavior of controle is
type STATES is (E0,E1,E2);
signal EA, PE: STATES;

begin
P1: process(clk, rst)
begin
if rst= '1' then
EA <= E0;
elsif clk'event and clk= '1' then
EA <= PE;
end if;
end process;

P2: process(EA,rst,start,T_end)
begin
case EA is
when E0 =>
if(start = '0') then
T_rst <= '1';
T_en <= '0';
busy <= '0';
PE <= E0;
else
T_rst <= '1';
T_en <= '0';
busy <= '0';
PE <= E1;
end if;
when E1 =>
if(T_end='0') then
T_rst <= '0';
T_en <= '1';
busy <= '1';
```

```

        PE <= E1;
    else
        T_rst <= '0';
        T_en <= '0';
        busy <= '1';
        PE <= E2;
    end if;
when E2 =>
    T_rst <= '0';
    T_en <= '0';
    busy <= '0';
end case;
end process;

```

```
end behavior;
```

```
--
```

Datapath

```
--
```

```
-- Datapath
```

```
--
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;

```

```
--
```

```
entity datapath is
```

```

port( A:    in std_logic_vector(7 downto 0);
      B:    in std_logic_vector(7 downto 0);
      T_rst,T_en,clk: in std_logic;
      T_end: out std_logic;
      R:    out std_logic_vector(15 downto 0)
);
end datapath;

```

```
--
```

```

architecture behavior of datapath is
signal cont,B1: std_logic_vector(7 downto 0);
signal A1,S1,S2,A_ex: std_logic_vector(15
    downto 0);
component somador is
port( A: in std_logic_vector(15 downto 0);
      B: in std_logic_vector(15 downto 0);
      S: out std_logic_vector(15 downto 0));
end component;
component reg_16 is
port( D: in std_logic_vector(15 downto 0);
      clk,rst,en: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(15 downto 0)
);

```

```

end component;
component reg_8 is
port( D: in std_logic_vector(7 downto 0);
      clk,rst,en: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;
component comparador is
port( A: in std_logic_vector(7 downto 0);
      B: in std_logic_vector(7 downto 0);
      T_end: out std_logic);
end component;
component contador is
port( clk: in std_logic;
      rst: in std_logic;
      count: out std_logic_vector(7 downto 0));
end component;
begin

```

```

A_ex <= "00000000" & A;
RegA: reg_16 port map (A_ex, clk, '0', not(
    T_en), A1);
RegB: reg_8 port map (B, clk, '0', not(T_en),
    B1);
ContadorA: contador port map (clk,T_rst,cont);
Comp: comparador port map (cont, B1, T_end);
sum: somador port map (A1, S2, S1);
Regsum: reg_16 port map(S1, clk, T_rst, T_en,
    S2);
R <= S2;

end behavior;

```

```
--
```

Somador

```
--
```

```
-- somador de 16 bits
```

```
--
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;

```

```
--
```

```
entity somador is
```

```

port( A: in std_logic_vector(15 downto 0);
      B: in std_logic_vector(15 downto 0);
      S: out std_logic_vector(15 downto 0)
);
end somador;

```

```
--
```

```
architecture behavior of somador is
begin
S <= A+B;
```

```
end behavior;
```

```
--
```

Reg-8bits

```
--
```

```
-- Registrador de 8 bits com reset assincrono e enable
```

```
--
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;
```

```
--
```

```
entity reg_8 is
```

```
port( D: in std_logic_vector(7 downto 0);
      clk,rst,en: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end reg_8;
```

```
--
```

```
architecture behavior of reg_8 is
begin
```

```
P1:process(clk,rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= "00000000";
elsif clk'event and clk = '1' and en = '1'
then
Q <= D;
end if;
end process;
```

```
end behavior;
```

```
--
```

Reg-16bits

```
--
```

```
-- Registrador de 16 bits com reset assincrono e enable
```

```
--
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;
```

```
--
```

```
entity reg_16 is
```

```
port( D: in std_logic_vector(15 downto 0);
      clk,rst,en: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(15 downto 0)
);
end reg_16;
```

```
--
```

```
architecture behavior of reg_16 is
begin
```

```
P1:process(clk,rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= "0000000000000000";
elsif clk'event and clk = '1' and en = '1'
then
Q <= D;
end if;
end process;
```

```
end behavior;
```

```
--
```

Contador

```
--
```

```
-- Contador sincrono com reset de modulo 10
```

```
--
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;
```

```
--
```

```
entity contador is
```

```
port( clk: in std_logic;
      rst: in std_logic;
      count: out std_logic_vector(7 downto 0)
```

```

);
end contador;

--
-----

architecture arq_contador of contador is

--type STATES is (E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,
--               E9);
--signal EA, PE: STATES;
signal aux: std_logic_vector(7 downto 0) := "
00000000";
begin
P1: process(clk, rst)
begin
    if rst= '1' then
        count <= "00000001";
        aux <= "00000001";
    elsif clk'event and clk= '1' then
        aux <= aux + "00000001";
        count <= aux;
    end if;
end process;
end arq_contador;

```

```

'1';
end behavior;

```

Comparador

```

--
-----

-- Comparador assincrono
--
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.all;

--
-----

entity comparador is

port (
    A: in std_logic_vector(7 downto 0);
    B: in std_logic_vector(7 downto 0);
    T_end: out std_logic
);
end comparador;

--
-----

architecture behavior of comparador is

begin
T_end <= '0' when A<B else

```